



## STA333SML TR

モデル: **STA333SML TR**  
 製品説明: IC DAS 2CH MICROLESS FLIPCHIP  
 RoHのステータス: 鉛フリー/ RoHS準拠  
 データベース: [PDF STA333SML TR.pdf](#)

メーカー/ブランド: STMicroelectronics  
 配達場所: Hong Kong  
 輸送モード: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[お問い合わせを送信](#)

### 製品詳細

モデル	STA333SML TR	メーカー	STMicroelectronics
説明	IC DAS 2CH MICROLESS FLIPCHIP	フリーステータス/ RoHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
データシート	STA333SML TR.pdf		
電源電圧 -	4.5 V ~ 18 V	サブライヤデバイスパッケージ	30-CSP (3.24x2.57)
仕様書	Full Flexible Amplification	シリーズ	Sound Terminal™
パッケージング	Tape & Reel (TR)	パッケージ/ケース	30-WFBGA, CSPBGA
他の名前	497-14856-2 STA333SMLTR	運転温度	0°C ~ 70°C (TA)
チャンネル数	2	水分感受性レベル (MSL)	1 (Unlimited)
鉛フリーステータス/ RoHSステータス	Lead free / RoHS Compliant	インタフェース	I²S
関数	Fully Integrated Processor	詳細な説明	Audio Fully Integrated Processor 2 Channel 30-CSP (3.24x2.57)
ベース部品番号	STA333	アプリケーション	Pre-Amplifier

### 関連製品

<p><b>STA339BWS13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYS DCTL 2.1CH PWRSSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA339BWS13TR.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA333MLJ13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS POWERSO36</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA333W13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS POWERSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA333W13TR.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA35802</b>                  メーカー: Mallory Sonalert Products                  説明: AUDIO PIEZO IND 12-24V CHASSIS                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA35802.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA333BWJ13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 1CH SOUND POWERSO36</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA333SML</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS FLIPCHIP                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA333SML.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA333ML13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS POWERSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA333ML13TR.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA350BW</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYSTEM DCTL 36PWRSSO                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA350BW.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA333BW13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS POWERSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA333BW13TR.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA333IS</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS CSP                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA333IS.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA350BWTR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYSTEM DCTL 36PWRSSO                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA350BWTR.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA339BWTR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYS DCTL 2.1CH PWRSSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA339BWTR.pdf</a></p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

### 関連タグ

<a href="#">STMicroelectronics STA333SML TR</a> <a href="#">STA333SML TR価格</a> <a href="#">STA333SML TRPDFデータシート</a> <a href="#">STA333SML TRストック</a> <a href="#">STMicroelectronics STA333SML TR</a> <a href="#">STMicroelectronics STA333SML TR</a>	<a href="#">STA333SML TRディストリビューター</a> <a href="#">STA333SML TR写真</a> <a href="#">STA333SML TRダウンロードデータシート</a> <a href="#">STA333SML TRを購入する</a> <a href="#">STMicroelectronicsサプライヤー</a>	<a href="#">STA333SML TRサプライヤー</a> <a href="#">STA333SML TR画像</a> <a href="#">STA333SML TRデータシート</a> <a href="#">STMicroelectronicsSTA333SML TRを購入する</a> <a href="#">STMicroelectronicsディストリビューター</a>
--	---	---