



画像は参考用です。  
製品の詳細については、仕様を参照してください。

## LM6588MT/NOPB

モデル: **LM6588MT/NOPB**  
 製品説明: IC OPAMP TFT-LCD QD 16V 14TSSOP  
 RoHのステータス: 鉛フリー/ RoHS準拠  
 データベース:

メーカー/ブランド: N/A  
 配達場所: Hong Kong  
 輸送モード: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[お問い合わせを送信](#)

### 製品詳細

モデル	LM6588MT/NOPB	メーカー	N/A
説明	IC OPAMP TFT-LCD QD 16V 14TSSOP	フリーステータス/ RoHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
データシート			
電圧 - 電源、シングル/デュアル (±)	5 V ~ 16 V, ±2.5 V ~ 8 V	サブライヤデバイスパッケージ	14-TSSOP
スルーレート	15 V/μs	シリーズ	VIP10™
パッケージング	Tube	パッケージ/ケース	14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
出力タイプ	Rail-to-Rail	他の名前	*LM6588MT/NOPB LM6588MTNOPB
回路の数	4	装着タイプ	Surface Mount
水分感受性レベル (MSL)	1 (Unlimited)	鉛フリーステータス/ RoHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
詳細な説明	Video Amp, 4 TFT-LCD Panels: Gamma Buffer, VCOM Driver 14-TSSOP	電流 - 供給	800μA
電流 - 出力/チャンネル	230mA	ベース部品番号	LM6588
アプリケーション	TFT-LCD Panels: Gamma Buffer, VCOM Driver	-3dB帯域幅	24MHz

### 関連製品

<p><b>LM6588MT</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP TFT-LCD QD 16V 14TSSOP</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LM6588MA/NOPB</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP TFT-LCD QUAD 16V 14SOIC</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LM6588MTX</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP TFT-LCD QD 16V 14-TSSOP</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LM675T/LF05</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP POWER 5.5MHZ TO220-5</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LM6588MAX</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP TFT-LCD QUAD 16V 14SOIC</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LM675T/LF02</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP POWER 5.5MHZ TO220-5</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LM66CIM-RLSKB</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC THERMOSTAT DUAL OUTPUT 8-SOIC</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LM6588MA</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP TFT-LCD QUAD 16V 14SOIC</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LM675T</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP POWER 5.5MHZ TO220-5</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LM6588MAX/NOPB</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP TFT-LCD QUAD 16V 14SOIC</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LM6588MTX/NOPB</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OPAMP TFT-LCD QD 16V 14-TSSOP</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LM6584MTX/NOPB</b>                  メーカー: N/A                  説明: IC OP AMP 13V RRIO QUAD 14-TSSOP</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

### 関連タグ

[LM6588MT/NOPB](#)

[LM6588MT/NOPB価格](#)

[LM6588MT/NOPBPDFデータシート](#)

[LM6588MT/NOPBストック](#)

[LM6588MT/NOPB](#)

[LM6588MT/NOPBディストリビューター](#)

[LM6588MT/NOPB写真](#)

[LM6588MT/NOPBダウンロードデータシート](#)

[LM6588MT/NOPBを購入する](#)

[サプライヤー](#)

[LM6588MT/NOPBサプライヤー](#)

[LM6588MT/NOPB画像](#)

[LM6588MT/NOPBデータシート](#)

[LM6588MT/NOPBを購入する](#)

[ディストリビューター](#)