



画像は参考用です。
製品の詳細については、仕様を参照してください。

BGA711L7E6327XTSA1

部品型番: **BGA711L7E6327XTSA1**
 製品説明: IC AMP UMTS 1.9GHZ 2.1GHZ TSLP7
 RoHS ステータス: 鉛フリー/ RoHS準拠
 仕様書: [BGA711L7E6327XTSA1.pdf](#)

メーカー/ブランド: International Rectifier (Infineon Technologies)
 配達場所: Hong Kong
 輸送モード: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[お問い合わせを送信](#)

製品詳細

部品型番	BGA711L7E6327XTSA1	メーカー	International Rectifier (Infineon Technologies)
説明	IC AMP UMTS 1.9GHZ 2.1GHZ TSLP7	フリーステータス/ RoHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
データシート	BGA711L7E6327XTSA1.pdf		
電源電圧 -	2.6 V ~ 3 V	試験周波数	2.1GHz
サブライヤデバイスパッケージ	TSLP-7-1	シリーズ	-
RFタイプ	UMTS	パッケージング	Tape & Reel (TR)
パッケージ/ケース	6-XFDNF Exposed Pad	P1dB出力	-8dBm
他の名前	BGA 711L7 E6327 BGA 711L7 E6327-ND BGA 711L7 E6327TR-ND BGA711L7E6327 BGA711L7E6327XTSA1TR SP000417112	雑音指数	1.1dB
水分感受性レベル (MSL)	1 (Unlimited)	鉛フリーステータス/ RoHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
利得	17dB	周波数	1.9GHz, 2.1GHz
詳細な説明	RF Amplifier IC UMTS 1.9GHz, 2.1GHz TSLP-7-1	電流 - 供給	3.6mA

関連製品

 BGA7130,118 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP GP 400MHZ-2.7GHZ 8HVSON RFQ	 BGA713N7E6327XTSA1 メーカー: International Rectifier (Infineon Technologies) 説明: IC AMP UMTS 700MHZ 800MHZ TSNP7 ダウンロードセンター: BGA713N7E6327XTSA1.pdf RFQ
 BGA7024,115 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP GP 400MHZ-2.7GHZ SOT89-3 RFQ	 BGA711N7E6327XTSA1 メーカー: International Rectifier (Infineon Technologies) 説明: IC RF AMP 1.8GHZ-2.7GHZ TSNP7-1 ダウンロードセンター: BGA711N7E6327XTSA1.pdf RFQ
 BGA7027,115 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP GP 400MHZ-2.7GHZ SOT89-3 RFQ	 BGA7127,118 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP ISM 400MHZ-2.7GHZ 8HVSON RFQ
 BGA713L7E6327XTSA1 メーカー: International Rectifier (Infineon Technologies) 説明: IC AMP UMTS 728MHZ-768MHZ TSLP7 ダウンロードセンター: BGA713L7E6327XTSA1.pdf RFQ	 BGA7024,135 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP ISM 400MHZ-2.7GHZ SOT89-3 RFQ
 BGA7027,135 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP GP 400MHZ-2.7GHZ SOT89-3 RFQ	 BGA6H1BN6E6327XTSA1 メーカー: International Rectifier (Infineon Technologies) 説明: IC RF AMP TSNP-6 RFQ
 BGA7124,118 メーカー: NXP Semiconductors / Freescale 説明: IC AMP ISM 400MHZ-2.7GHZ 8HVSON RFQ	 BGA6L1BN6E6327XTSA1 メーカー: International Rectifier (Infineon Technologies) 説明: IC RF AMP TSNP-6 RFQ

関連タグ

- International Rectifier (Infineon Technologies) BGA711L7E6327XTSA1 BGA711L7E6327XTSA1ディストリビューター
- BGA711L7E6327XTSA1価格
- BGA711L7E6327XTSA1PDFデータシート
- BGA711L7E6327XTSA1ストック
- BGA711L7E6327XTSA1写真
- BGA711L7E6327XTSA1ダウンロードデータシート
- BGA711L7E6327XTSA1を購入する
- BGA711L7E6327XTSA1サプライヤー
- BGA711L7E6327XTSA1画像
- BGA711L7E6327XTSA1データシート
- International Rectifier (Infineon Technologies)BGA711L7E6327XTSA1を購入する
- International Rectifier (Infineon Technologies)ディストリビューター
- International Rectifier (Infineon Technologies) BGA711L7E6327XTSA1 International Rectifier BGA711L7E6327XTSA1
- Infineon Technologies BGA711L7E6327XTSA1
- International Rectifier (Infineon Technologies) BGA711L7E6327XTSA1 IR (Infineon Technologies) BGA711L7E6327XTSA1