



## STA350BW

部品型番: **STA350BW**  
 製品説明: IC AUDIO SYSTEM DGTL 36PWRSSO  
 RoHS ステータス: 鉛フリー/ RoHS準拠  
 仕様書: [PDF STA350BW.pdf](#)

メーカー/ブランド: STMicroelectronics  
 配達場所: Hong Kong  
 輸送モード: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[お問い合わせを送信](#)

### 製品詳細

部品型番	STA350BW	メーカー	STMicroelectronics
説明	IC AUDIO SYSTEM DGTL 36PWRSSO	フリーステータス/ RoHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
データシート	STA350BW.pdf		
電源電圧 -	5 V ~ 26 V	サブライヤデバイスパッケージ	PowerSSO-36
仕様書	Full Flexible Amplification	シリーズ	Sound Terminal™
パッケージング	Tube	パッケージ/ケース	36-BFSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad
運転温度	-20°C ~ 85°C (TA)	チャンネル数	2
水分感受性レベル (MSL)	1 (Unlimited)	鉛フリーステータス/ RoHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
インタフェース	I²C, I²S	関数	Fully Integrated Processor
詳細な説明	Audio Fully Integrated Processor 2 Channel PowerSSO-36	ベース部品番号	STA350
アプリケーション	Pre-Amplifier		

### 関連製品

<p><b>STA333MLJ13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS POWERSO36  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA339BWS13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYS DGTL 2.1CH PWRSSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA339BWS13TR.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA350BWTR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYSTEM DGTL 36PWRSSO                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA350BWTR.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA35802</b>                  メーカー: Mallory SonaAlert Products                  説明: AUDIO PIEZO IND 12-24V CHASSIS                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA35802.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA333SML TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS FLIPCHIP                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA333SML TR.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA369BWTR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYS DGTL 2.1CH PWRSSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA369BWTR.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA381BW</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYSTEM 2.1 48-VQFN                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA381BW.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA333W13TR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS POWERSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA333W13TR.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA369BWSTR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYS DGTL 2.1CH PWRSSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA369BWSTR.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA381BWSTR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYSTEM 2.1 48-VQFN                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA381BWSTR.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>STA339BWTR</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC AUDIO SYS DGTL 2.1CH PWRSSO36                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA339BWTR.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>STA333SML</b>                  メーカー: STMicroelectronics                  説明: IC DAS 2CH MICROLESS FLIPCHIP                  ダウンロードセンター: <a href="#">PDF STA333SML.pdf</a>  <a href="#">RFQ</a></p>

### 関連タグ

<a href="#">STMicroelectronics STA350BW</a> <a href="#">STA350BW価格</a> <a href="#">STA350BWPDFデータシート</a> <a href="#">STA350BWストック</a> <a href="#">STMicroelectronics STA350BW</a> <a href="#">STMicroelectronics STA350BW</a>	<a href="#">STA350BWディストリビューター</a> <a href="#">STA350BW写真</a> <a href="#">STA350BWダウンロードデータシート</a> <a href="#">STA350BWを購入する</a> <a href="#">STMicroelectronicsサプライヤー</a>	<a href="#">STA350BWサプライヤー</a> <a href="#">STA350BW画像</a> <a href="#">STA350BWデータシート</a> <a href="#">STMicroelectronicsSTA350BWを購入する</a> <a href="#">STMicroelectronicsディストリビューター</a>
--	---	---